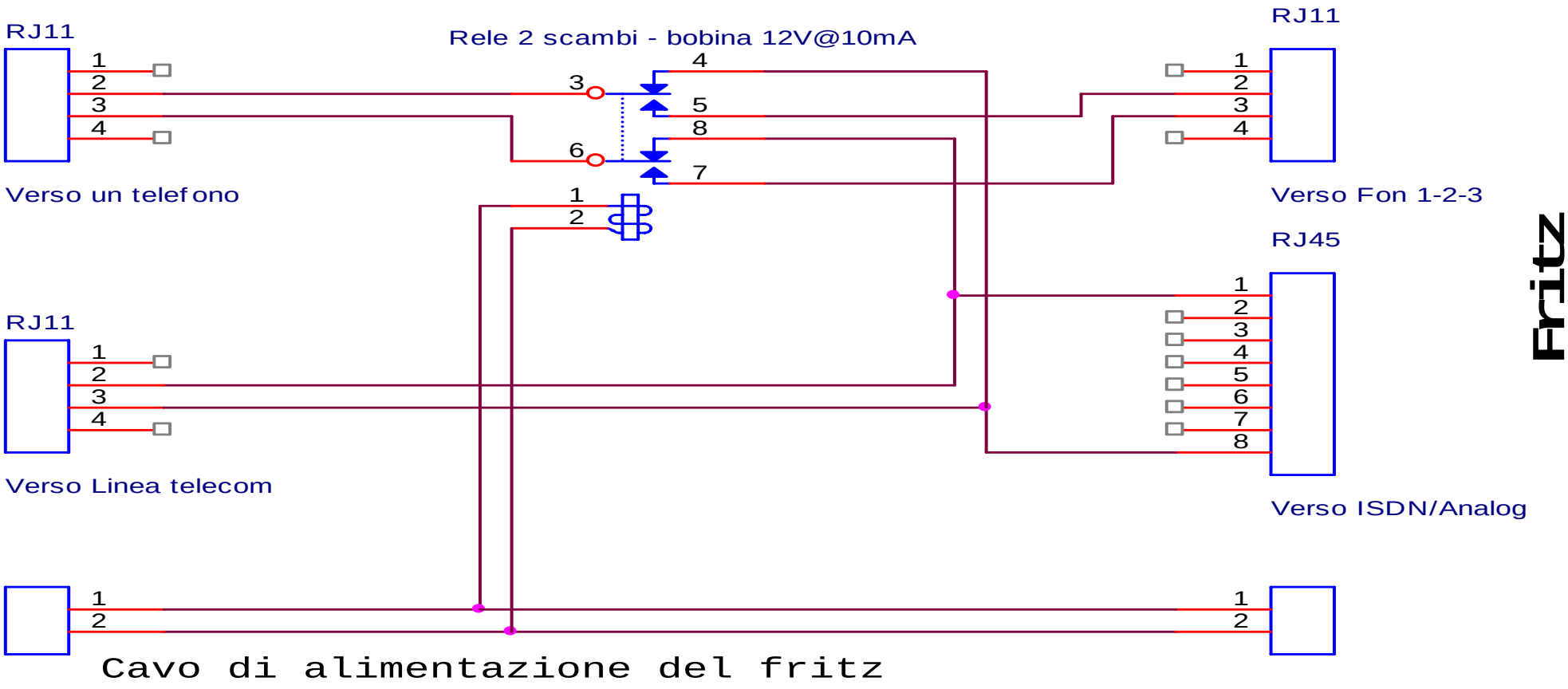

Quando il fritz è alimentato, il rele è eccitato e collega il telefono alla porta Fon (1-2-3) del Fritz.
Quando manca tensione ilrele va in riposo e automaticamente collega il telefono alla linea telecom.